
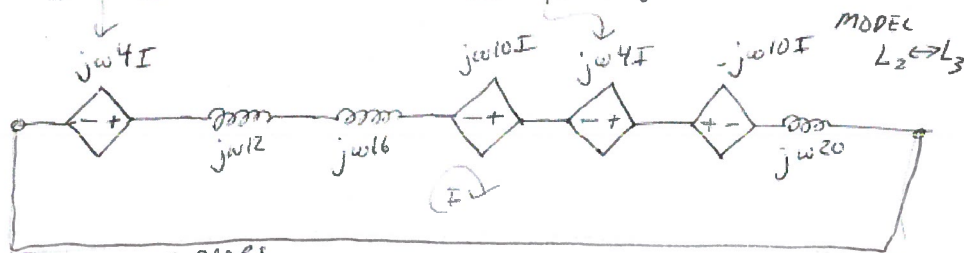
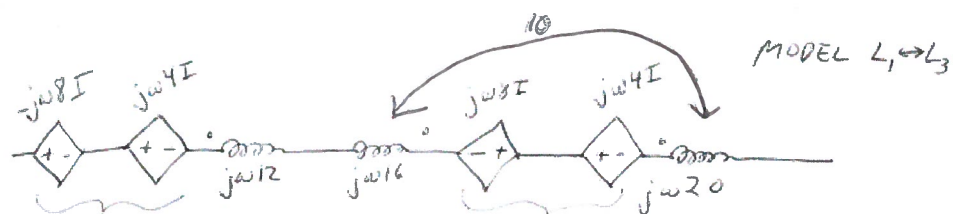
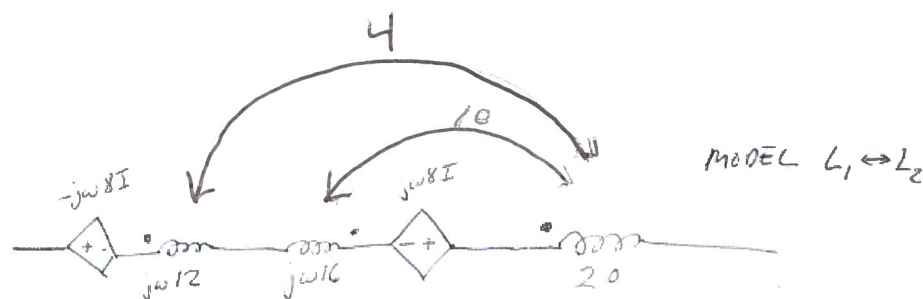


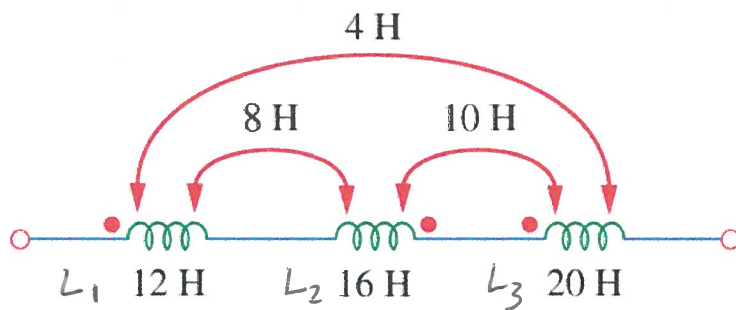Problem 13.1

For the three coupled coils, calculate the total inductance:



SUM VOLTAGE DROPS

$$-j\omega 4I + j\omega 12I + j\omega 16I - j\omega 10I - j\omega 4I - j\omega 10I + j\omega 20I = 0$$

$$-j\omega I (-4 + 12 + 16 - 10 - 4 - 10 + 20) = -j\omega I L_{eq} = 0$$

FIND EQUIVALENT INDUCTANCE

$$L_{eq} = 20$$

DOT'S SAME
DOT'S OPPOSITE

ACT SOLUTION



$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 - 2M_{12} + 2M_{13} - 2M_{23}$$

$$= 12 + 16 + 20 - 2(8) + 2(4) - 2(10)$$

$$L_{eq} = 20$$

Problem 13.7

For the circuit shown below find V_o .

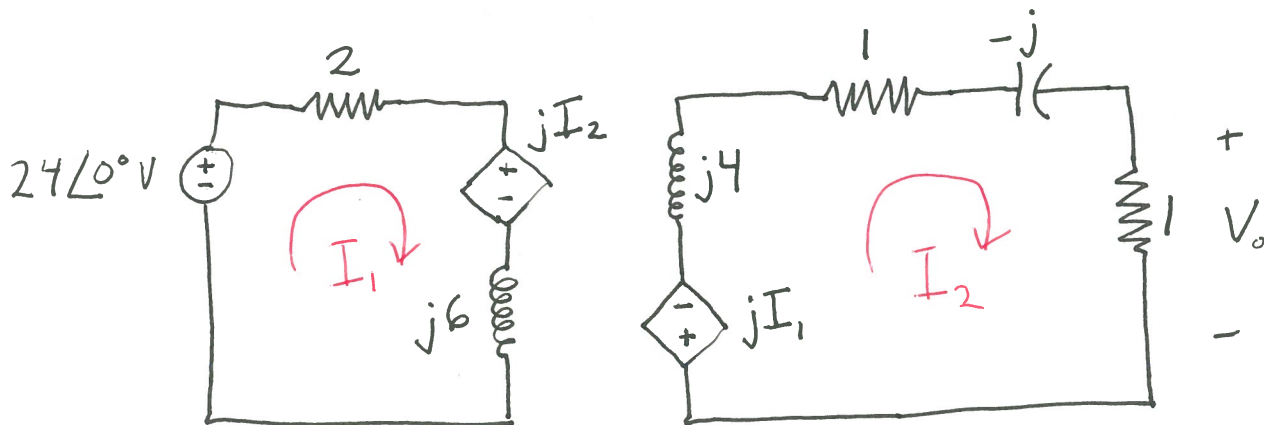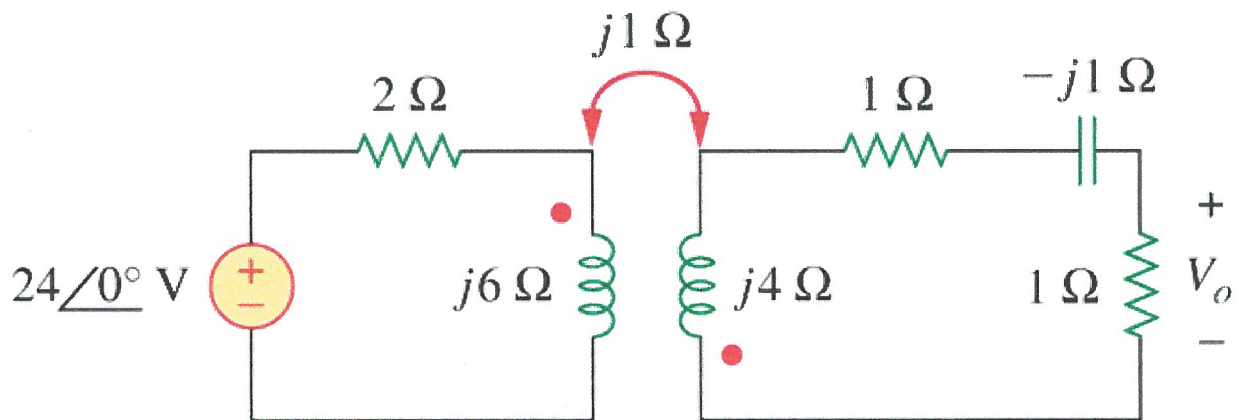

$$\text{Loop 1: } -24 + 2I_1 + jI_2 + j6I_1 = 0 \Rightarrow (2 + j6)I_1 + jI_2 = 24$$

$$\text{Loop 2: } jI_1 + j4I_2 + I_2 - jI_2 + I_2 = 0 \Rightarrow jI_1 + (2 + j3)I_2 = 0$$

$$I_1 = (-3 + j2)I_2$$

SUBSTITUTING BACK INTO LOOP 1 EQN

$$(2 + j6)(-3 + j2)I_2 + jI_2 = 24$$

$$(-6 - j18 + j4 - 12)I_2 + jI_2 = 24$$

$$(-18 - j13)I_2 = 24$$

$$I_2 = \frac{-24}{(18 + j13)} = -0.876 + j0.633 = 1.081 \angle 144.16^\circ \text{ A}$$

$$V_o = 1 \times I_2 = 1.081 \angle 144.16^\circ \text{ V}$$

Problem 13.7: (MATLAB output)

```
>> A=[(2+6i) i; i (2+3i)]
```

A =

```
2.0000 + 6.0000i 0.0000 + 1.0000i
0.0000 + 1.0000i 2.0000 + 3.0000i
```

```
>> b=[24;0]
```

b =

```
24
0
```

```
>> x=A\b
```

```
>> abs(x)
```

ans =

```
3.8973
```

```
1.0809
```

```
>> angle(x)*180/pi()
```

ans =

```
-69.5277
```

```
144.1623
```

$$A \cdot x = b$$




$$\begin{bmatrix} (2+j6) & j \\ j & (2+j3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = 1.0809 \angle 144.1623^\circ \text{ A}$$

$$V_o = (1) I_2 = 1.0809 \angle 144.1623^\circ \text{ V}$$

Problem 13.9

Find V_x for the circuit below:

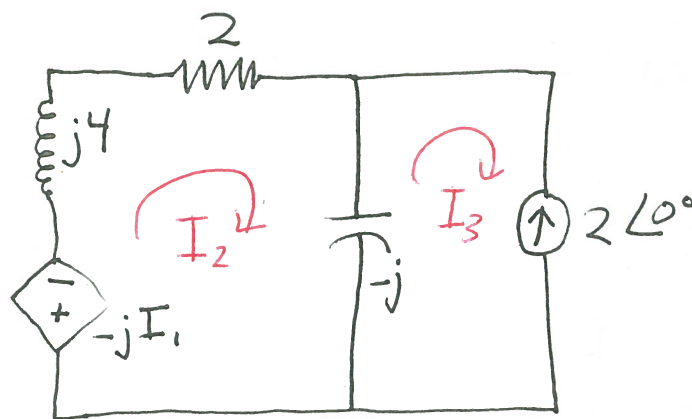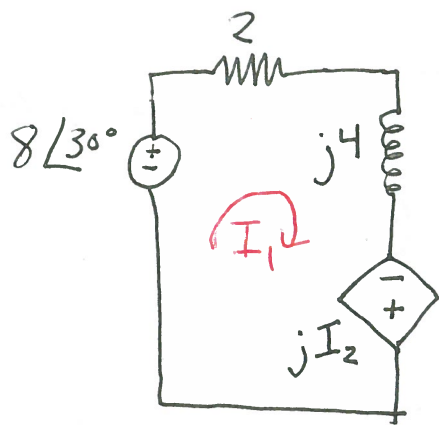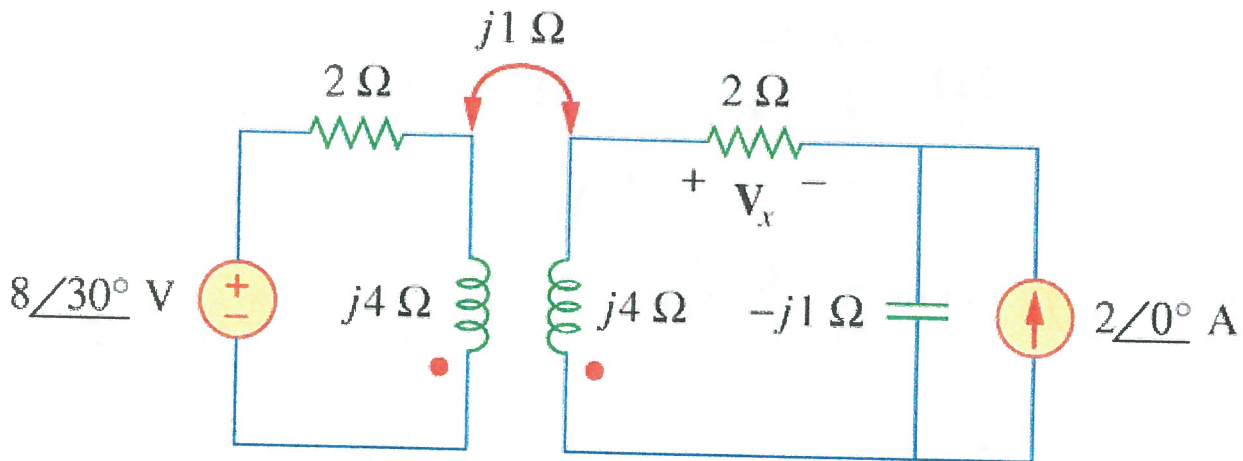

$$I_3 = -2\angle 0^\circ$$

$$\text{Loop 1: } -8\angle 30^\circ + 2I_1 + j4I_1 - jI_2 = 0 \Rightarrow (2 + j4)I_1 - jI_2 = 8\angle 30^\circ$$

$$\text{Loop 2: } -jI_1 + j4I_2 + 2I_2 = j(I_2 - (-2\angle 0^\circ)) = 0$$

$$-jI_1 + j3I_2 + 2I_2 - j2 = 0 \Rightarrow -jI_1 + (2 + j3)I_2 = j2$$

Substituting into #1

$$I_1 = (3 - j2)I_2 - 2$$

$$(2 + j4)[(3 - j2)I_2 - 2] - jI_2 = 8\angle 30^\circ$$

$$(6 - j4)I_2 - 4 + (8 + j12)I_2 - j8 - jI_2 = 8\angle 30^\circ$$

$$(14 + j7)I_2 = 8\angle 30^\circ + (4 + j8) \Rightarrow I_2 = \frac{8\angle 30^\circ + (4 + j8)}{(14 + j7)} = 1.037\angle 21.12^\circ$$

$$V_x = 2I_2 = 2.074\angle 21.12^\circ \text{ V}$$

Problem 13.9: (MATLAB Output)

```
>> A=[(2+4i) -i ; -i (2+3i)]
```

A =

```
2.0000 + 4.0000i 0.0000 - 1.0000i  
0.0000 - 1.0000i 2.0000 + 3.0000i
```

```
>> b=[8*exp(30*pi()*i/180); 2i]
```

b =

```
6.9282 + 4.0000i  
0.0000 + 2.0000i
```

```
>> x=A\b
```

x =

```
1.6489 - 0.8142i = I1  
0.9673 + 0.3735i = I2
```

```
>> V=2*x
```

V =

```
3.2979 - 1.6284i  
1.9347 + 0.7470i = 2 * I2 = Vx
```

```
>> abs(V)
```

ans =

```
3.6780  
2.0738
```

```
>> angle(V)*180/pi()
```

ans =

```
-26.2792  
21.1113
```

$$V_x = 2.0738 / 21.1113^\circ \text{ V}$$



Problem 13.24

In the circuit below:

- Find the coupling coefficient
- Calculate v_o
- Determine the energy stored in the coupled inductors at $t = 2$ sec.

$$a) \quad k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{1}{\sqrt{(4)(2)}}$$

$$\boxed{k = 0.3535}$$

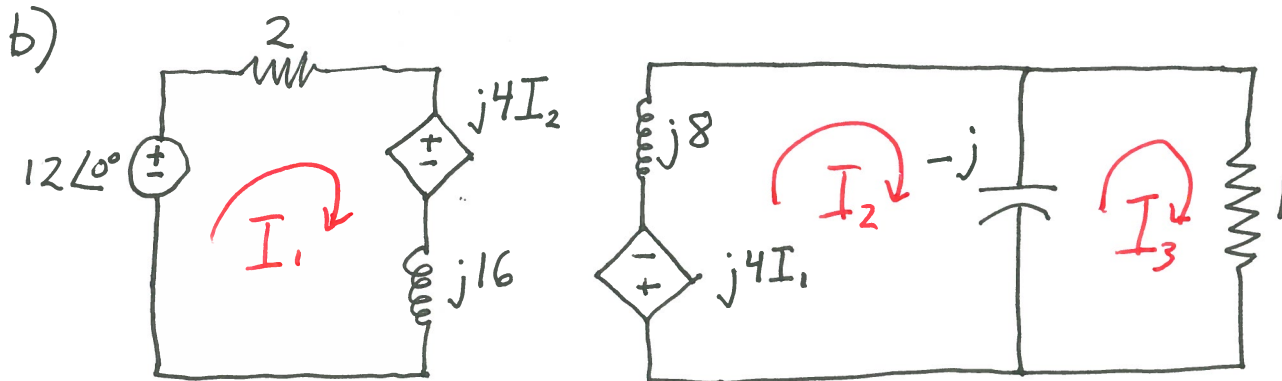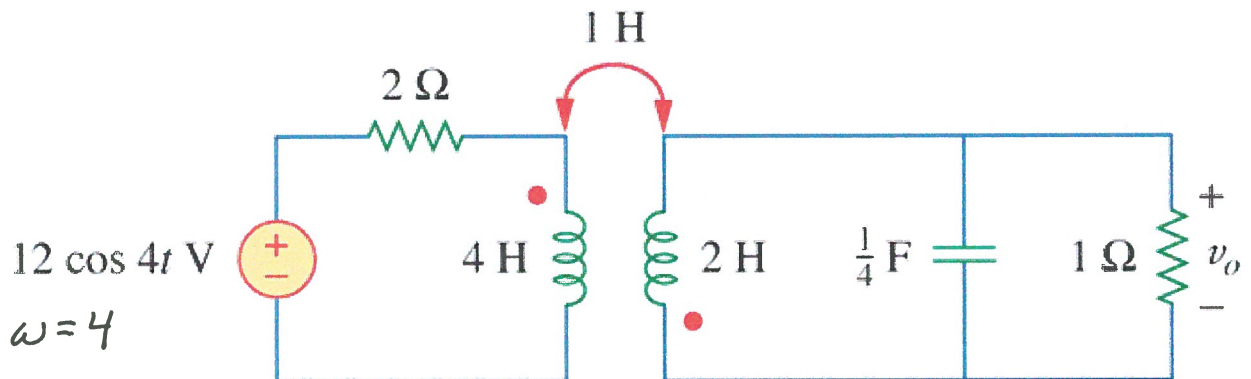

$$\text{MESH \#1: } -12 + 2I_1 + j4I_2 + j16I_1 \Rightarrow (2 + j16)I_1 + j4I_2 = 12$$

$$\text{MESH \#2: } j4I_1 + j7I_2 + jI_3 = 0$$

$$\text{MESH \#3: } jI_2 + (1 - j)I_3 = 0$$

USING MATLAB:

$$\begin{bmatrix} (2 + j16) & j4 & 0 \\ j4 & j7 & j \\ 0 & j & (1 - j) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Problem 13.24 (MATLAB Output)

```
>> A=[(2+16i) 4i 0; 4i 7i i; 0 i (1-i)]
```

```
A =
```

```
2.0000 +16.0000i 0.0000 + 4.0000i 0.0000 + 0.0000i  
0.0000 + 4.0000i 0.0000 + 7.0000i 0.0000 + 1.0000i  
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.0000i 1.0000 - 1.0000i
```

```
>> b=[12;0;0]
```

```
b =
```

```
12  
0  
0
```

```
>> x=A\b
```

```
x =
```

```
0.1304 - 0.8447i = I1 = 0.8547 / -81.2264  
-0.0991 + 0.4439i = I2 = 0.4548 / 102.5877  
0.1724 + 0.2715i = I3 = 0.3216 / 57.5877
```

```
>> abs(x)
```

```
ans =
```

```
0.8547 = |i1|  
0.4548 = |i2|  
0.3216 = |i3|
```

```
>> angle(x)*180/pi()
```

```
ans =
```

```
-81.2264 = ∠ of i1  
102.5877 = ∠ of i2  
57.5877 = ∠ of i3
```

TO FIND V_o

$$V_o = i_3(1\Omega)$$

$$i_1 = 0.8547 \cos(4t - 81.2264^\circ)$$

$$i_2 = 0.4548 \cos(4t + 102.5877^\circ)$$

$$i_3 = 0.3216 \cos(4t + 57.5877^\circ)$$

$$V_o = 0.3216 \cos(4t + 57.5877^\circ) \text{ V}$$

C.) Energy at $t = 2 \text{ sec}$

$$\theta_t = 4(2) = 8 \text{ rad} = 98.37^\circ$$

$$i_1 = 0.8547 \cos(98.37^\circ - 81.23^\circ) = 0.8167$$

$$i_2 = 0.4548 \cos(98.37^\circ + 102.5877^\circ) = -0.4247$$

CURRENTS BOTH ENTER DOTTED TERMINALS

$$\therefore W = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$

$$= \frac{1}{2} (4) (0.8167)^2 + \frac{1}{2} (2) (-0.4247)^2 + (1) (0.8167) (-0.4247)$$

$$= 1.334 + 0.1804 - 0.3469$$

$$\boxed{W = 1.168 \text{ J}} \quad @ \underline{t = 2 \text{ sec}}$$